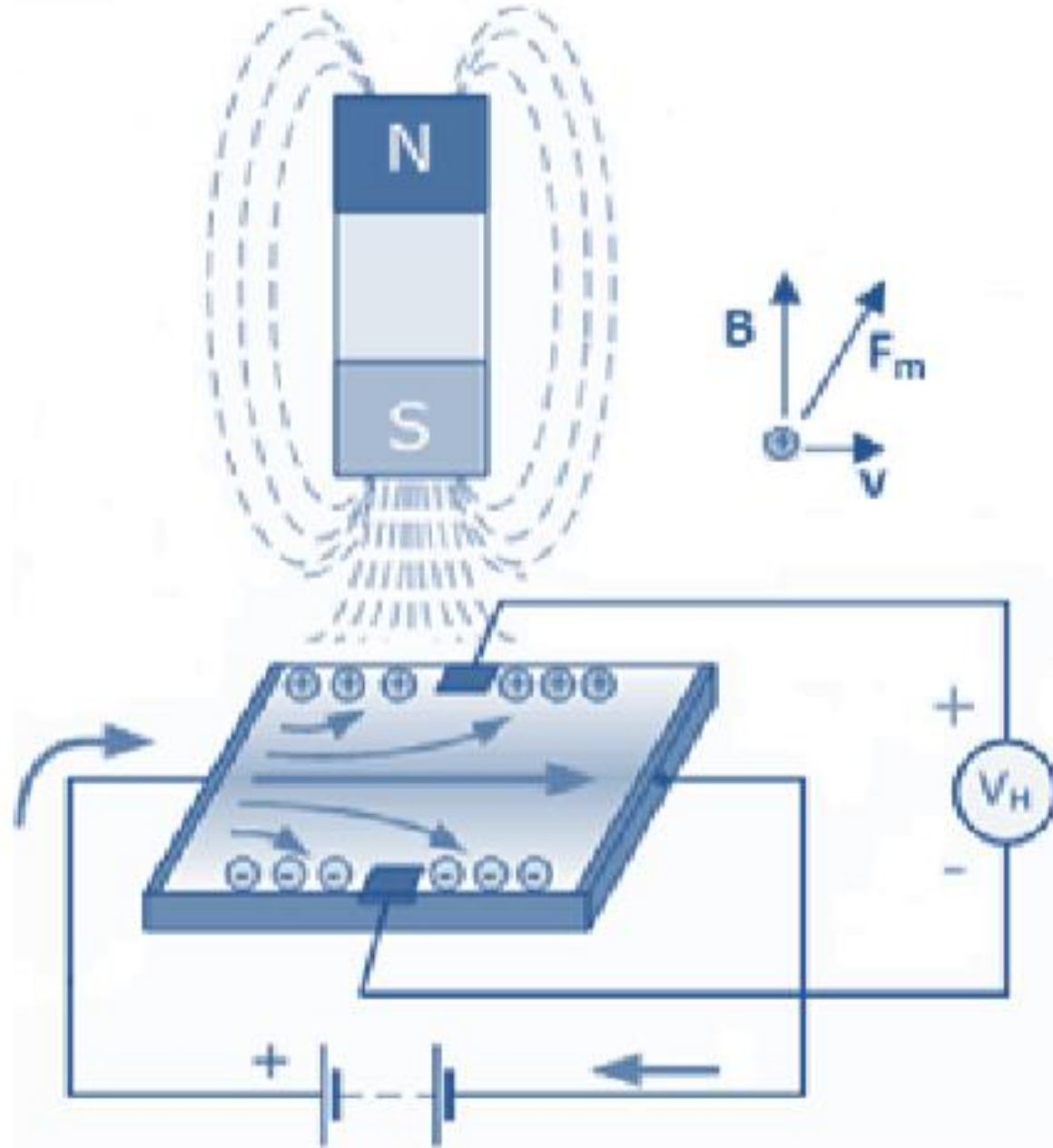


Sensores y Laboratorio 2019-I

Ing. Juan Ricardo Clavijo Mendoza MSc.

Sensores Efecto Hall

Sensores Efecto Hall





Sensores Efecto Hall



Sensores Efecto Hall




Sensores Efecto Hall

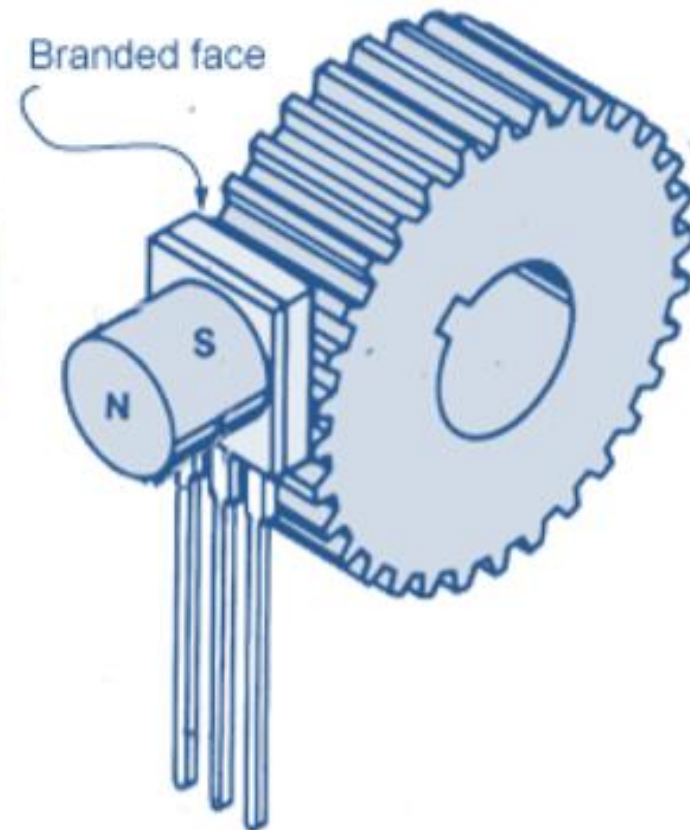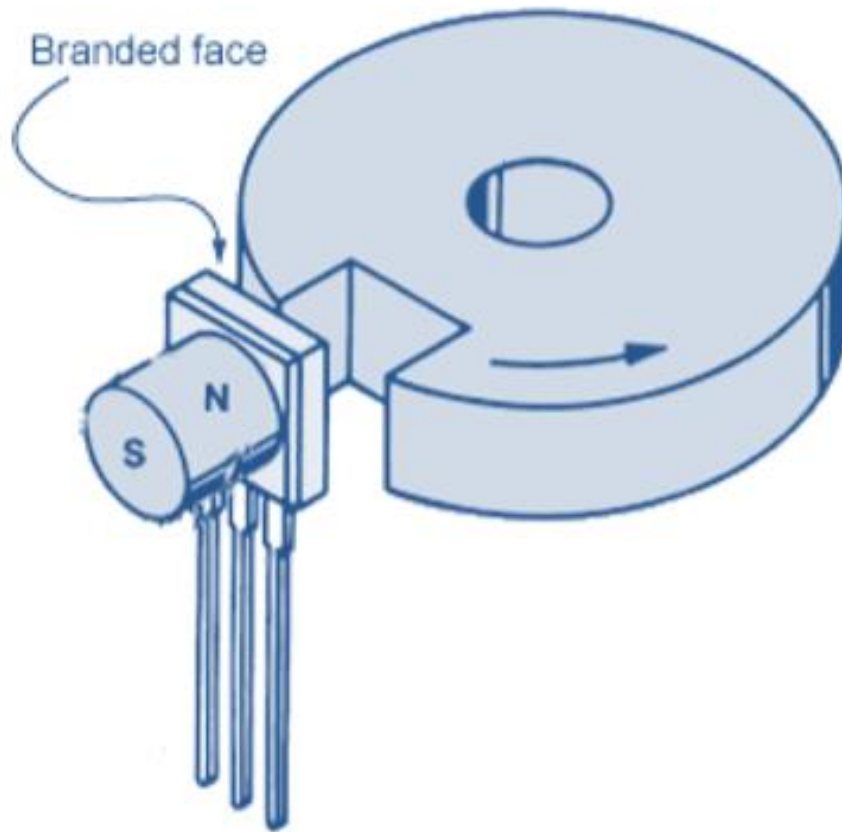


Sensores Efecto Hall




Sensores Efecto Hall

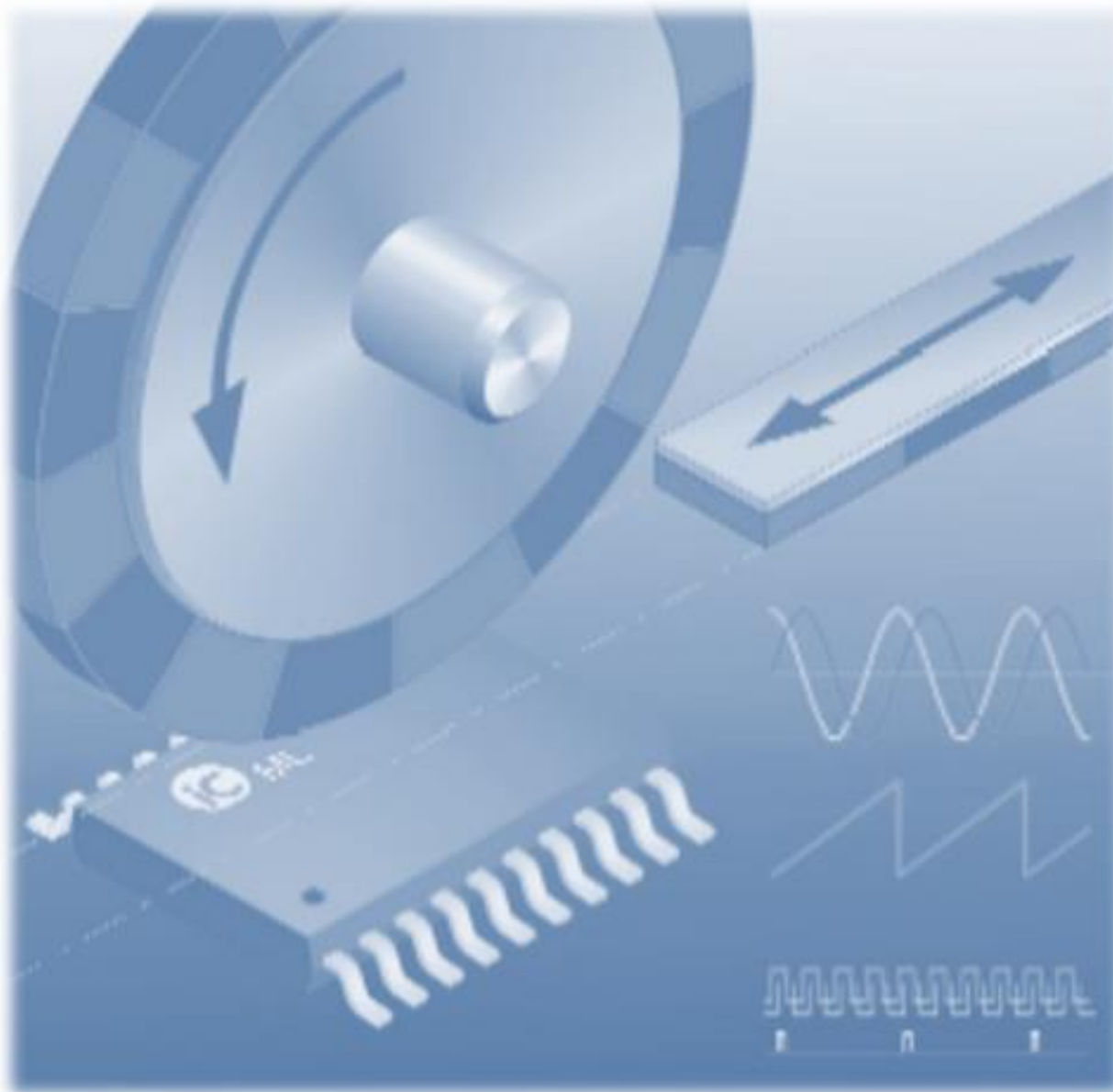


Sensores Efecto Hall

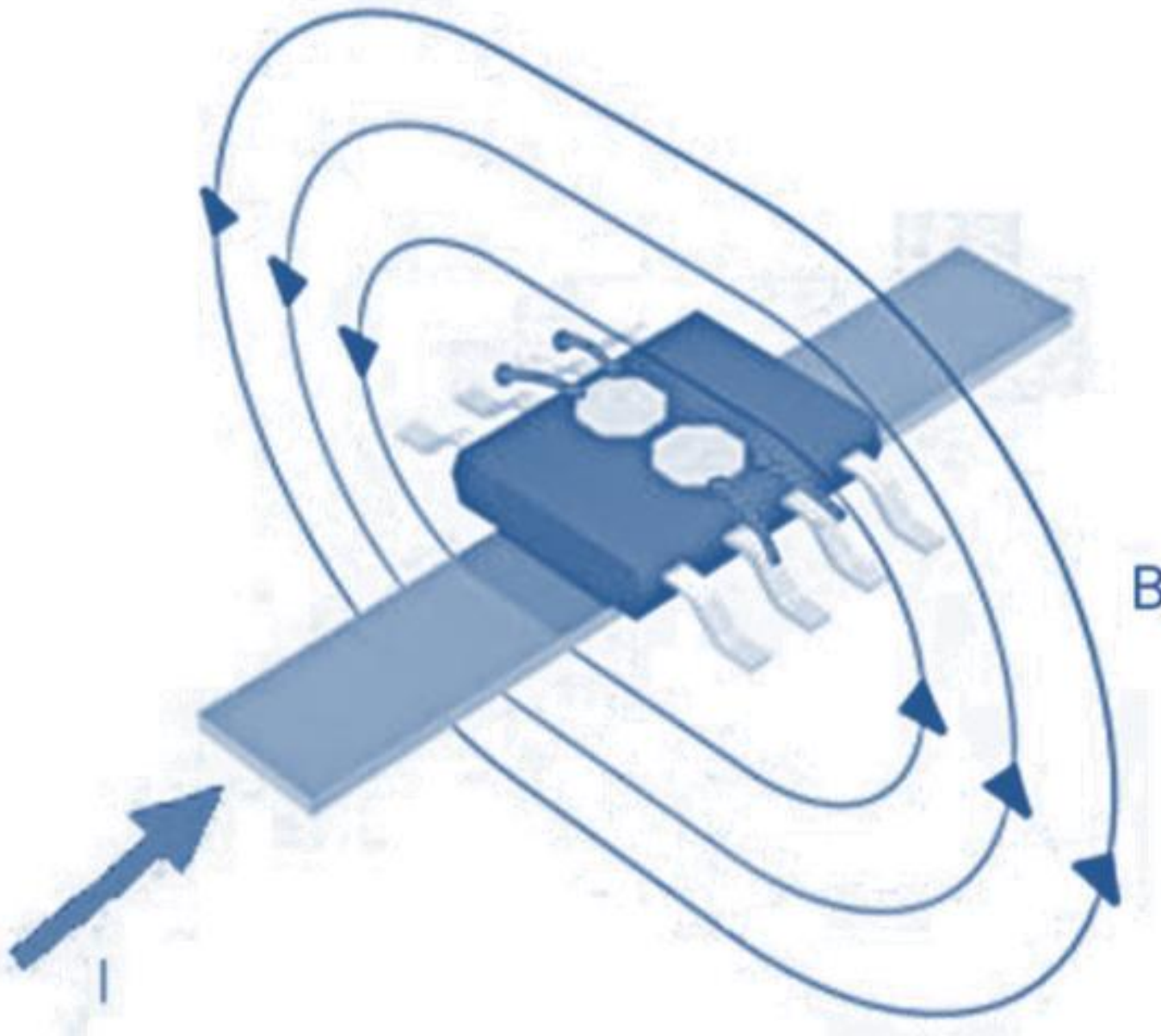


Sensores Efecto Hall

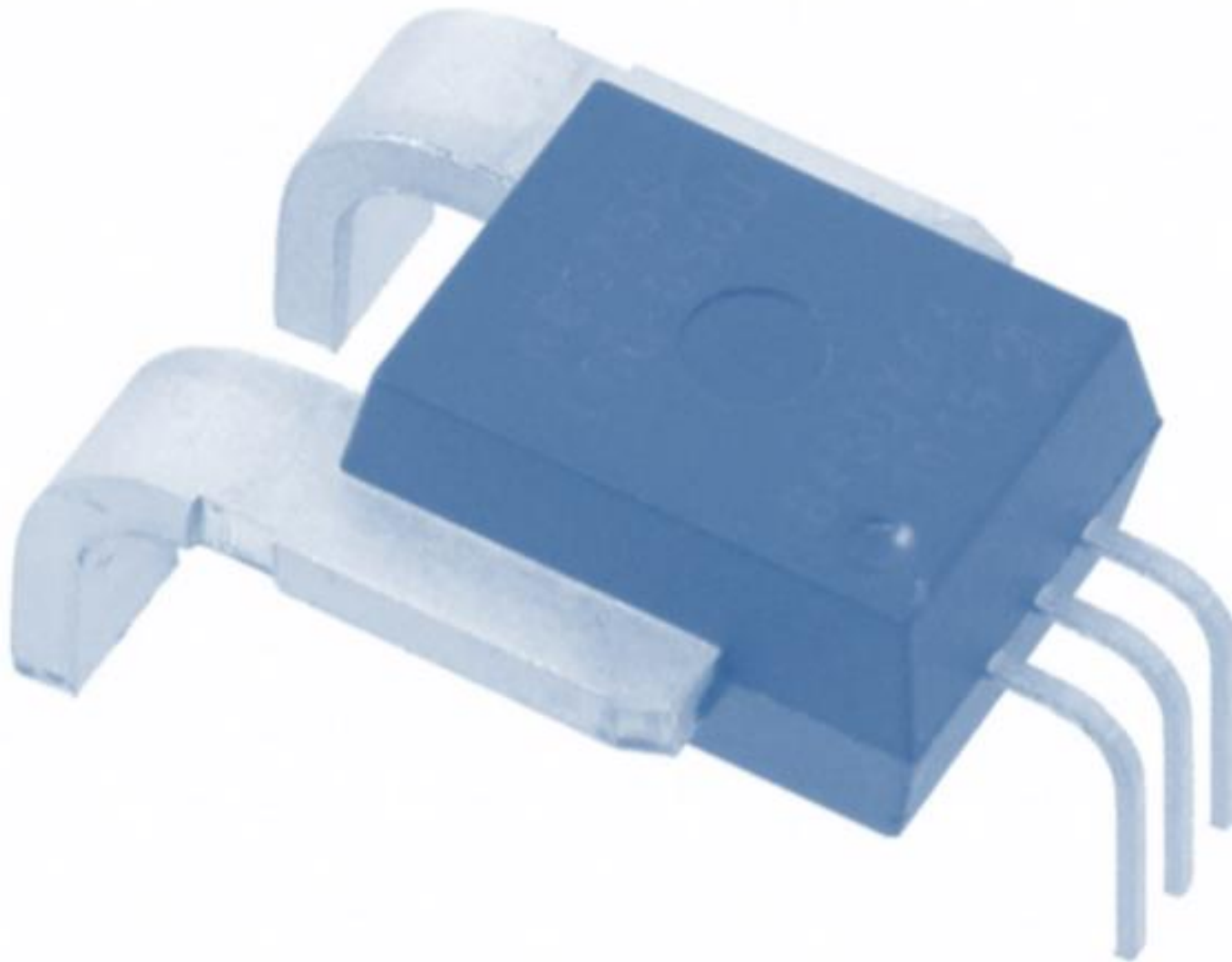


Sensores Efecto Hall

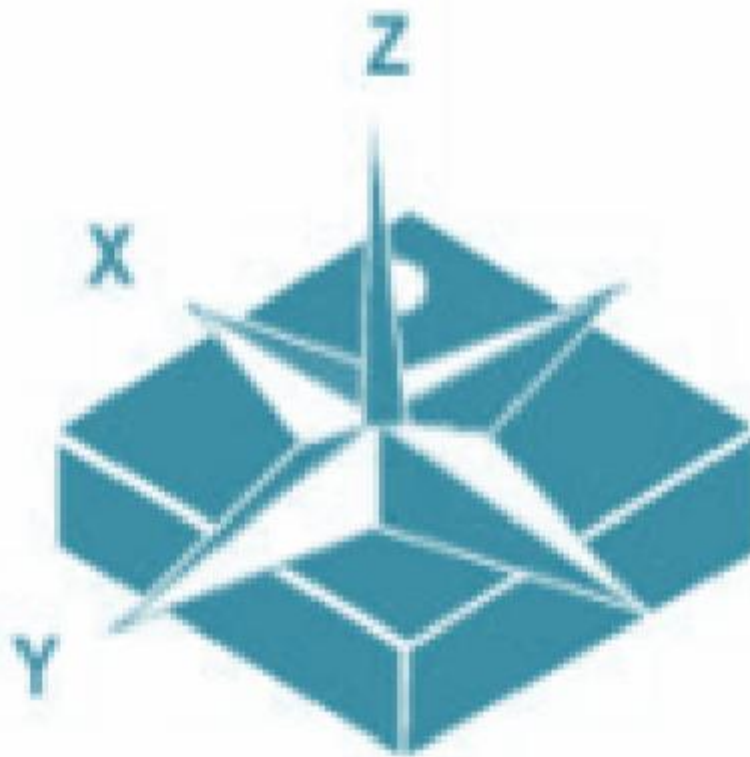

Sensores Efecto Hall

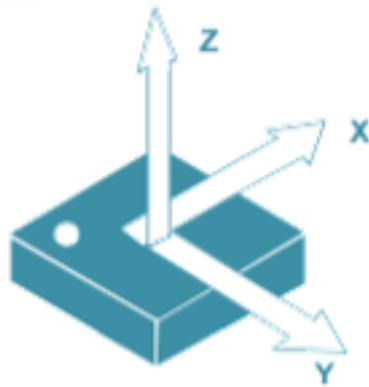

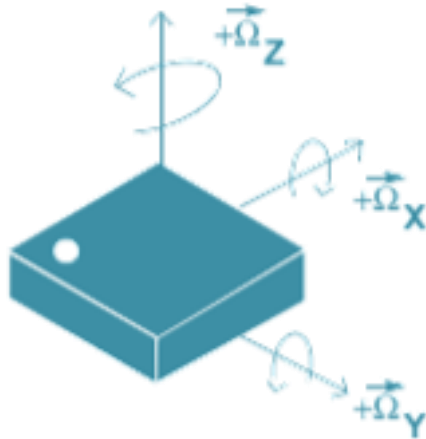
(TOP VIEW)
DIRECTIONS OF THE
DETECTABLE
ACCELERATIONS



(TOP VIEW)
DIRECTIONS OF THE
DETECTABLE
ANGULAR RATES



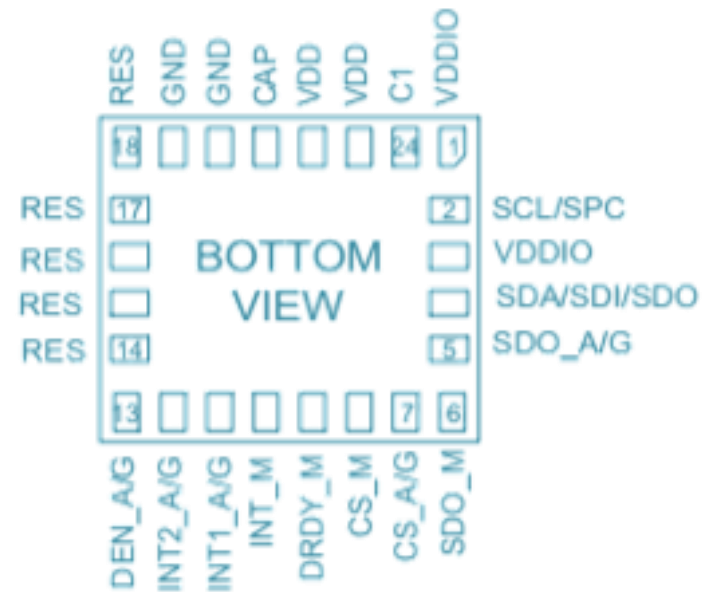(TOP VIEW)
DIRECTIONS OF THE
DETECTABLE
MAGNETIC FIELDS



Sensores Efecto Hall

Diseñe un circuito que garantice una disipación de potencia constante en R_L de 40W, tenga presente que R_L puede variar de 5Ω a 10Ω . Utilice el sensor de efecto HALL de la imagen. También identifique el modelo dinámico del sensor.

